

# Submission # 2

## 2.2

### 2.2.1

A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0


### 2.2.2

$$D(A, B, C) = A \cdot B \cdot C$$

$$F(A, B, C) = A + B + C$$

$$F(A, B, C) = A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C$$

### 2.2.3

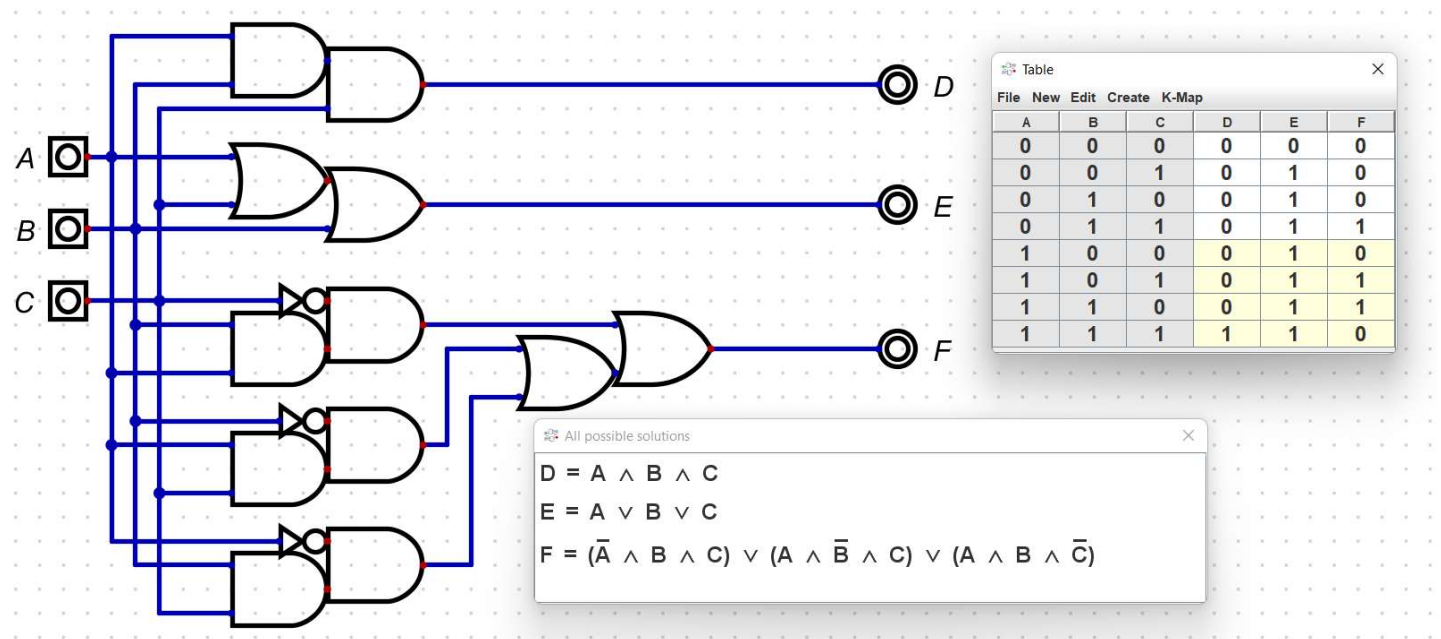

### 2.2.4

siehe 2.2.3

## 2.3


## 2.3.1

not:  $\overline{a + a} = \bar{a}$

and:  $\overline{a + a + b + b} = \overline{a + b} = a \cdot b$

or:  $\overline{a + b + a + b} = \overline{a + b} = a + b$

## 2.3.2

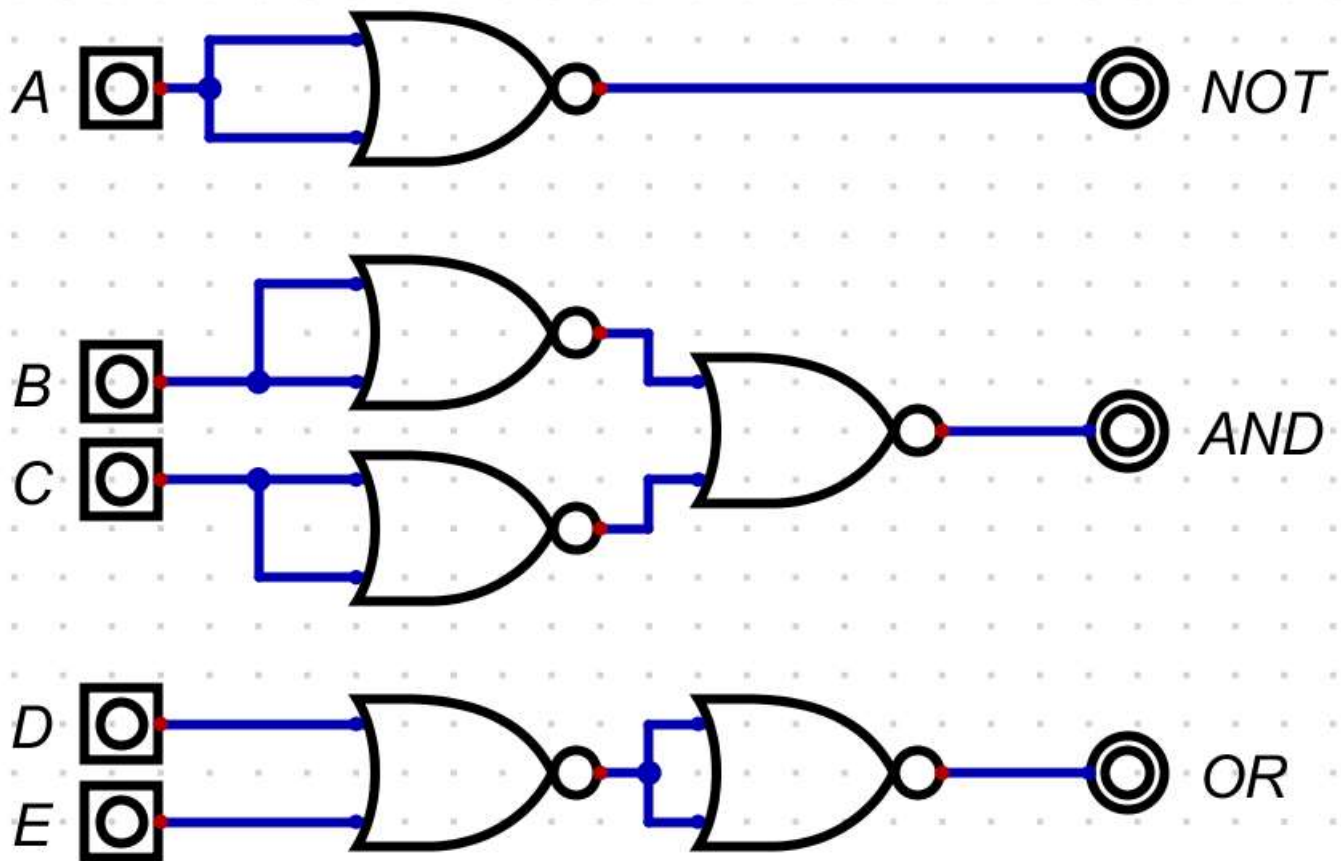


All possible solutions

OR =  $D \vee E$

AND =  $B \wedge C$

NOT =  $\bar{A}$

## 2.4

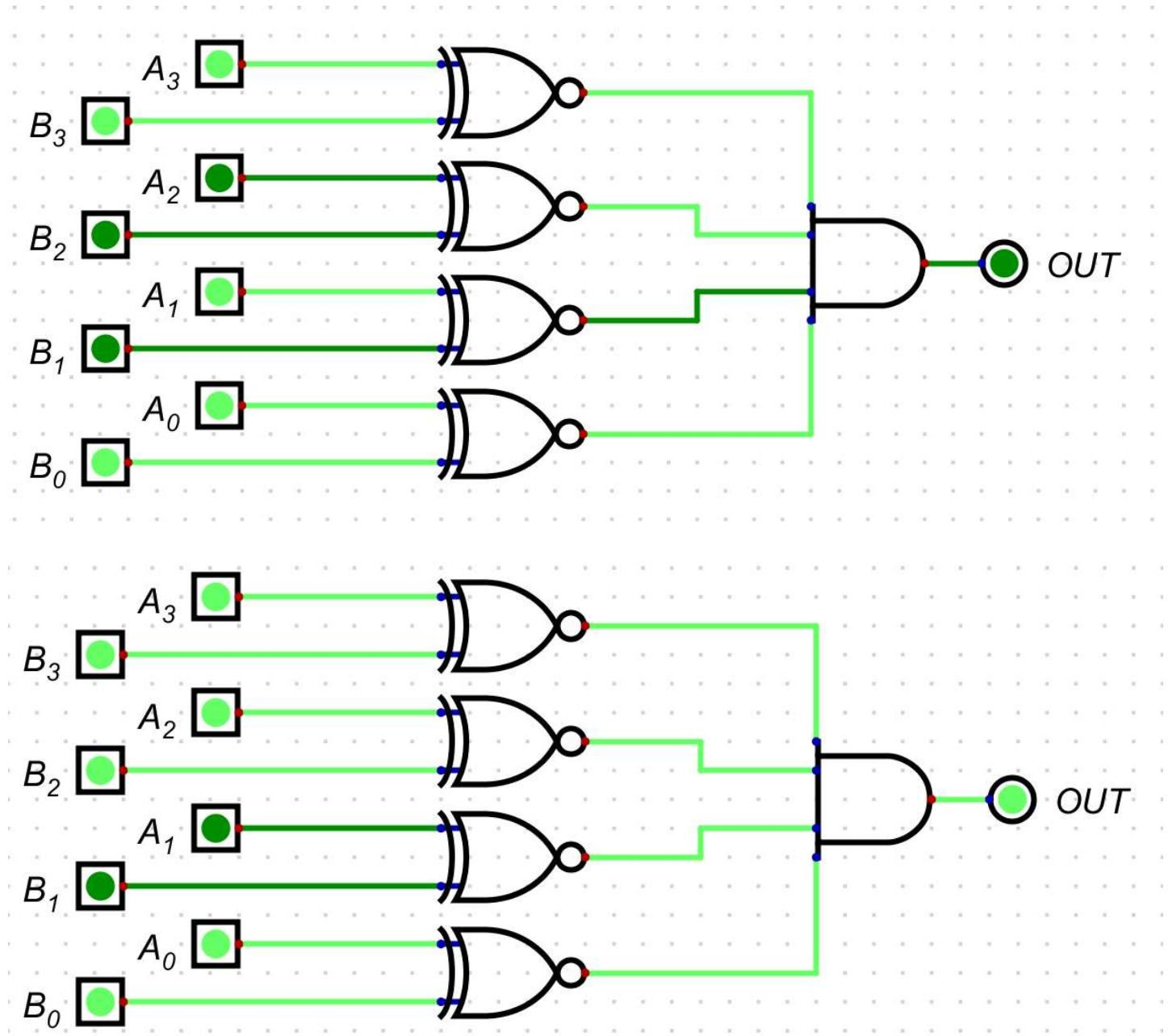

2.5

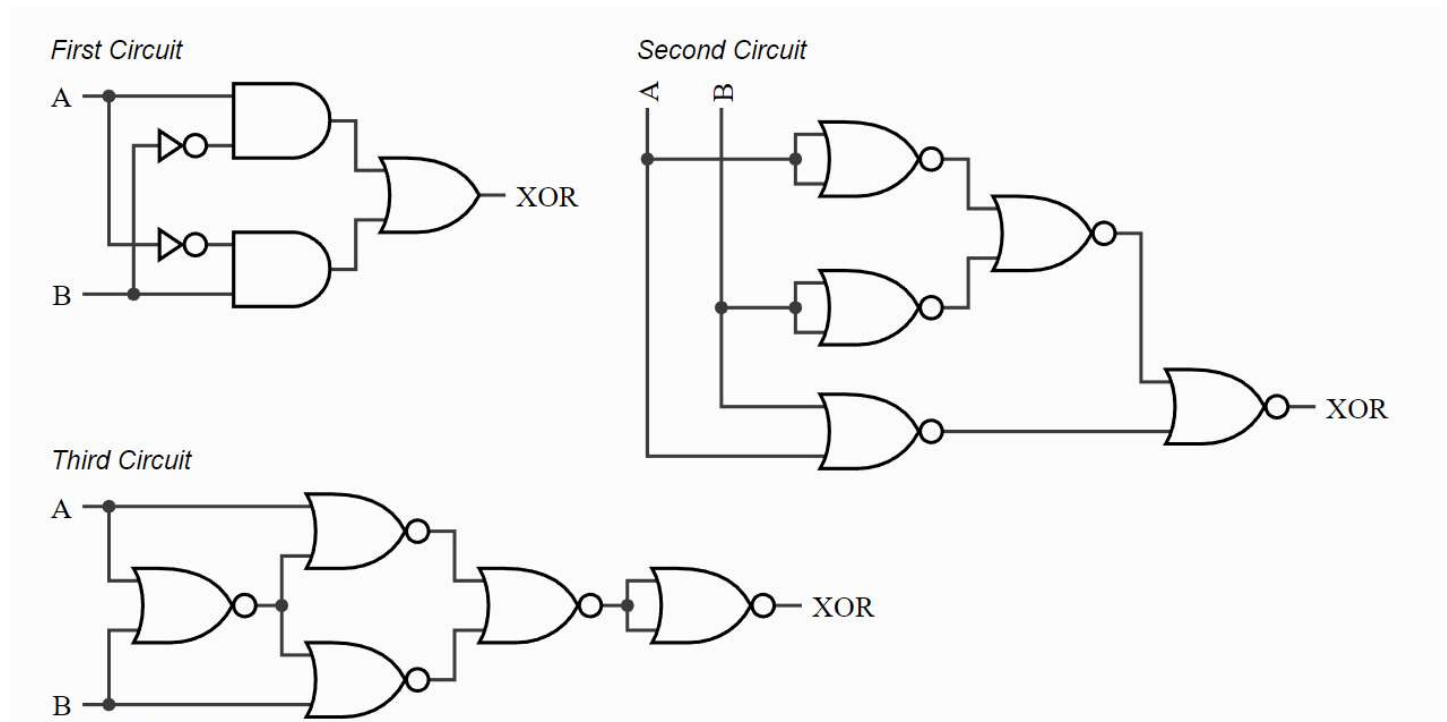


Fig. 2.5.1 Schematics of three circuits implementing the two-input XOR function.

Gate	$t_{cd}$	$t_{pd}$
NOT	10 ps	15 ps
AND	25 ps	30 ps
OR	30 ps	40 ps
NOR	25 ps	30 ps

2.5.1


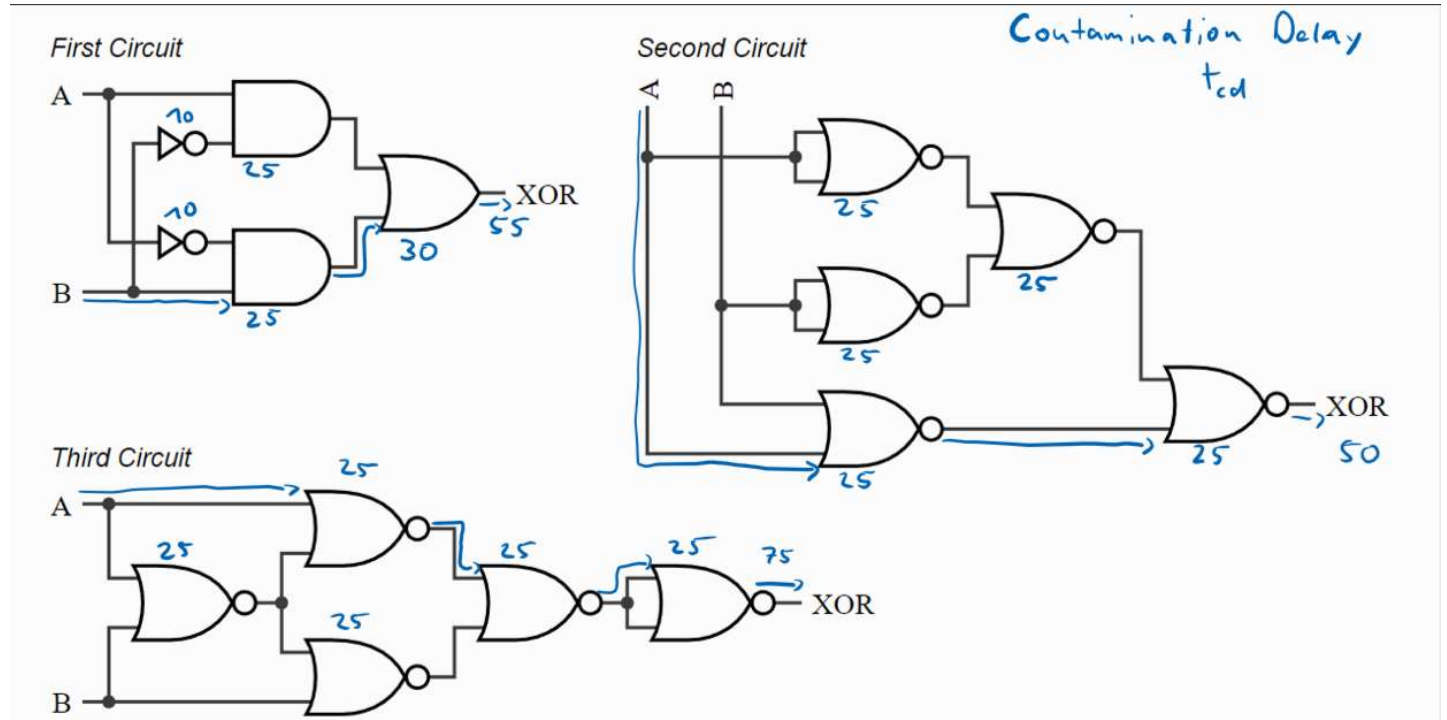


Fig. 2.5.1 Schematics of three circuits implementing the two-input XOR function.

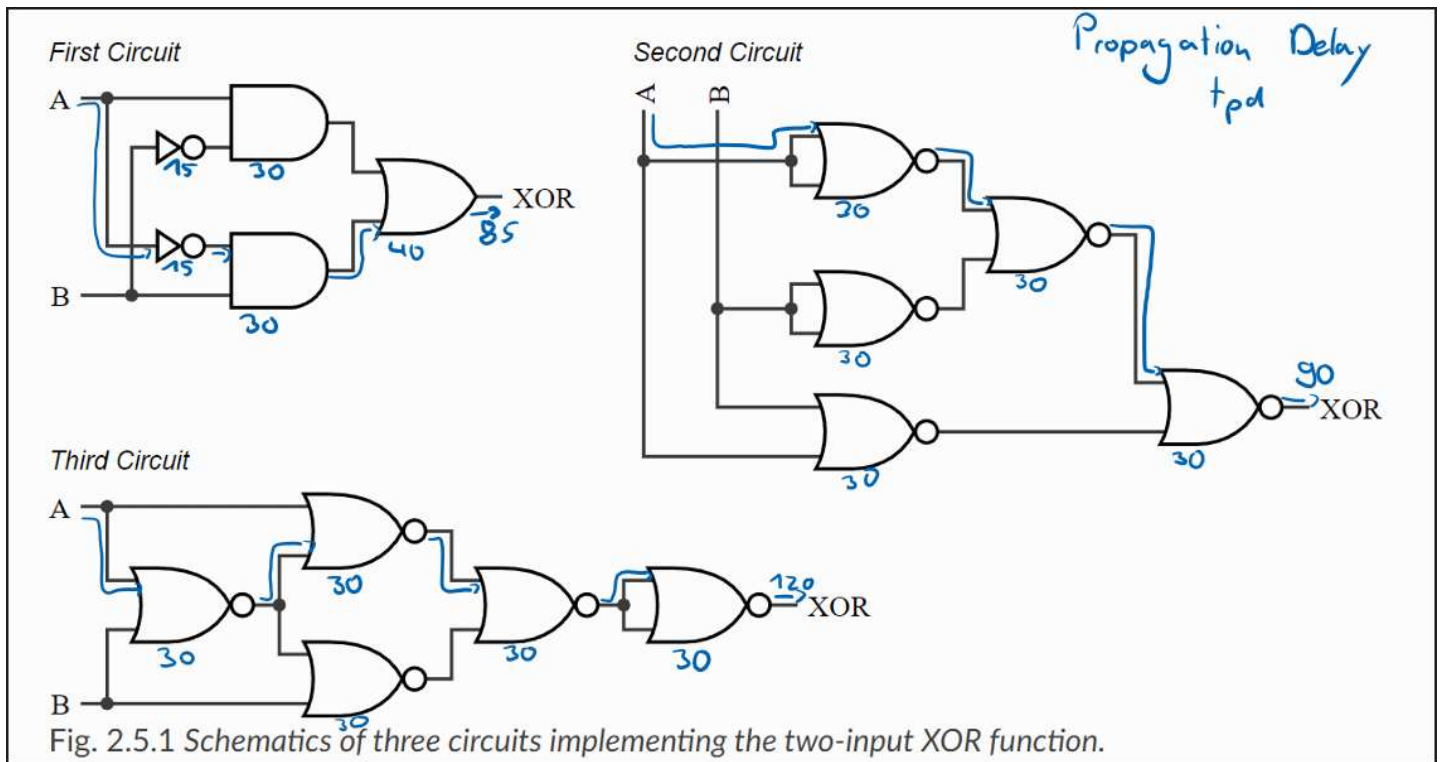

The First Circuit has the shortest propagation delay and therefore the best suited.

Last updated 2022-10-26 16:51:44 +0200